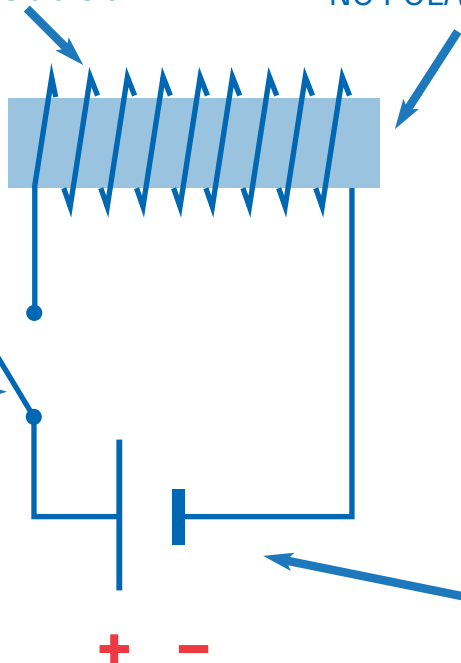


NO EXISTE CAMPO  
ELECTROMAGNÉTICO  
INDUCIDO

ELECTROIMÁN  
NO POLARIZADO

CIRCUITO ABIERTO  
NO EXISTE  
CORRIENTE



CIRCUITO CERRADO  
SI EXISTE CORRIENTE

FUENTE DE  
PODER O BATERÍA

